

1)

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{RCs + 1}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{RCs}{RCs + 1}$$

2) a)  $\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{3.96 \times 10^{-6}s + 1}$

$$= \frac{252520}{s + 252520}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{252520}{\sqrt{\omega_c^2 + (252520)^2}}$$

$$\omega_c = 252520 \text{ rad/s}$$

b)  $\frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-6}s + 1}$

$$= \frac{617283}{s + 617283}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{617283}{\sqrt{\omega_c^2 + 617283^2}}$$

$$\omega_c = 617283 \text{ rad/s}$$

low pass filter

$$3) a) \quad \frac{V_o}{V_i} = \frac{RCs}{RCs+1} = \frac{15.9 \times 10^{-6}s}{15.9 \times 10^{-6}s + 1} = \frac{s}{s + 62893}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + 62893^2}}$$

$$\omega_c = 62893 \text{ rad/s}$$

High pass filter.